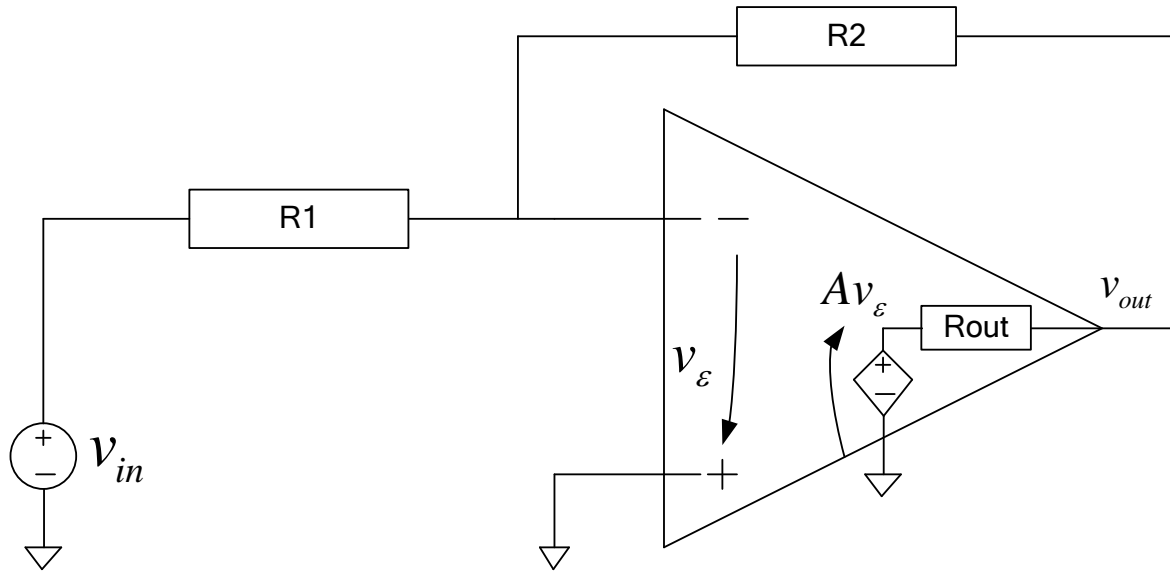


שאלת משוב

נתון מעגל הבא:



מצאו את $R_{out}=0$ בהנחה ש $G, \beta_{fwd}, A_{ol}, \beta, RR, A_{cl}$

חזרו על השאלה תוך התחשבות ב R_{out} ,

השאלה תיפתר בסדנא.