

5.1 ממתח בתכנון מעגלים בדידים

5.1.1 סוגים שונים של ממתח

Fixed-bias circuit	Fixed-bias circuit		Self-bias circuit
	with collector feedback	with collector and emitter feedback	
<p> <math>V_{BB} = V_{CC}</math>  <math>V_{BB} = V_{CC} R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2})</math>  <math>V_{BB} = V_{CC} R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2})</math> </p>			
Large signal equivalent circuits			
Transformations used to construct equivalent input circuits			
Equivalent input circuits			
$I_B = f(I_{CB0}, V_{BE}, \beta)$			
$I'_B = \frac{V_{BB} - V_{BE} + I_{CB0} R_B}{R_B}$	$I'_B = \frac{V_{BB} - V_{BE} + I_{CB0} R_B}{R_B + (\beta + 1)(R_E + R_C)}$	$I'_B = \frac{V_{BB} - V_{BE} + I_{CB0} R_B}{R_B + (\beta + 1) R_E}$	
$I_C = \beta I'_B + I_{CB0} \Rightarrow I_C = f(I_{CB0}, V_{BE}, \beta)$			

חישוב זרם הקולקטור כפונקציה של  $I_{CB0}$ ,  $V_{BE}$ ,  $\beta$  עבור מעגל ממתח עצמי.

$$I_C = \beta I'_B + I_{CB0} = \frac{\beta(V_{BB} - V_{BE}) + I_{CB0}(\beta + 1)(R_B + R_E)}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$\Delta I_C = f(\Delta I_{CB0}, \Delta V_{BE}, \Delta \beta)$$

$$\Delta I_{CB0} \approx \times 2 / 10^\circ \text{ C}$$


$$\Delta V_{BE} \approx -2.5 \text{ mV} / ^\circ \text{ C}$$


$$\Delta \beta \approx 0.1 - 0.3 \% / ^\circ \text{ C}; \quad \Delta \beta_{\text{specimen}} = 500 \dots 1000 \%$$


### 5.1.2 יציבות של ממתח (יציבות של $I_C$ )

$$\Delta I_C = \frac{\partial I_C}{\partial I_{CB0}} \Delta I_{CB0} + \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \Delta V_{BE} + \frac{\partial I_C}{\partial \beta} \Delta \beta = S_{I_{CB0}} \Delta I_{CB0} + S_{V_{BE}} \Delta V_{BE} + S_\beta \Delta \beta$$

◀  $S_i$  – גורמי היציבות עבור מעגל ממתח עצמי.

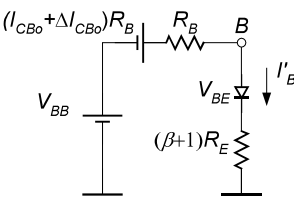$R_B \downarrow \Rightarrow S_{I_{CB0}} \downarrow$ $R_E \uparrow \Rightarrow S_{I_{CB0}} \downarrow$	$S_{I_{CB0}} = \frac{(\beta + 1)(R_B + R_E)}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $S_{I_{CB0}} \text{ max} = S_{I_{CB0}} \Big _{R_E \rightarrow 0} = \frac{(\beta + 1)R_B}{R_B} = (\beta + 1)$ $S_{I_{CB0}} \text{ min} = S_{I_{CB0}} \Big _{R_B \ll R_E} = \frac{(\beta + 1)R_E}{(\beta + 1)R_E} = 1$	$S_{I_{CB0}}$
		

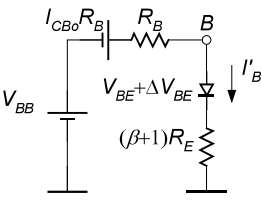$R_E \uparrow \Rightarrow S_{V_{BE}} \downarrow$	$S_{V_{BE}} = \frac{-\beta}{R_B + (\beta + 1)R_E} \approx \frac{-1}{R_B / \beta + R_E}$ $\underbrace{S_{V_{BE}}}_{<0} \underbrace{\Delta V_{BE}}_{<0} > 0 !$	$S_{V_{BE}}$
		

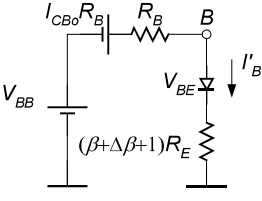$\beta \uparrow, R_E \uparrow \Rightarrow S \downarrow$	$S_\beta = \frac{(V_{BB} - V_{BE} + I_{CB0}R_B)(R_B + R_E)}{[R_B + (\beta + 1)R_E]^2}$	$S_\beta$
		

$$\Delta I_C \beta = S_\beta \Delta \beta \Big|_{I_{CBo}, R_B \rightarrow 0} \approx \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \frac{R_B + R_E}{R_B + (\beta + 1)R_E} \Delta \beta \approx I_B \frac{R_B + R_E}{R_B + (\beta + 1)R_E} \Delta \beta$$

$$\approx \frac{I_C}{\beta} \frac{R_B + R_E}{R_B + (\beta + 1)R_E} \Delta \beta \quad \Rightarrow$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} \approx \frac{\Delta \beta}{\beta} \frac{R_B + R_E}{R_B + (\beta + 1)R_E} \Big|_{R_B \ll R_E} \approx \frac{\Delta \beta}{\beta} \frac{1}{\beta}$$

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} \Big|_{R_B \ll R_E} \times 100\% \approx \frac{\Delta \beta}{\beta} \frac{1}{\beta} \times 100\%$$

לדוגמה: כאשר  $R_B \ll R_E$ , אזי שינוי של 100% ב-  $\beta=100$  גורם לשינוי  $I_C$  רק ב 1%.

סיכום:


S	Fixed-bias circuit	Fixed-bias circuit		Self-bias circuit
		with collector feedback	with collector and emitter feedback	
$S_{I_{CBo}}$	$\beta + 1$	$\frac{(\beta + 1)(R_B + R_C)}{R_B + (\beta + 1)R_C}$	$\frac{(\beta + 1)(R_B + R_C + R_E)}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)}$	$\frac{(\beta + 1)(R_B + R_E)}{R_B + (\beta + 1)R_E}$
$S_{V_{BE}}$	$-\frac{\beta}{R_B}$	$\frac{-\beta}{R_B + (\beta + 1)R_C}$	$\frac{-\beta}{R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)}$	$\frac{-\beta}{R_B + (\beta + 1)R_E}$
$S_\beta$	$\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$	$\frac{(V_{BB} - V_{BE})(R_B + R_C)}{[R_B + (\beta + 1)R_C]^2}$	$\frac{(V_{BB} - V_{BE})(R_B + R_C + R_E)}{[R_B + (\beta + 1)(R_C + R_E)]^2}$	$\frac{(V_{BB} - V_{BE})(R_B + R_E)}{[R_B + (\beta + 1)R_E]^2}$
$S_{\beta_{specimen}}$	$\frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{\Delta \beta}{\beta}$	$\frac{(V_{BB} - V_{BE})(R_B + R_C)}{([R_B + (\beta_1 + 1)R_C] \times [R_B + (\beta_2 + 1)R_C])}$	$\frac{(V_{BB} - V_{BE})(R_B + R_C + R_E)}{([R_B + (\beta_1 + 1)(R_C + R_E)] \times [R_B + (\beta_2 + 1)(R_C + R_E)])}$	$\frac{(V_{BB} - V_{BE})(R_B + R_E)}{([R_B + (\beta_1 + 1)R_E] \times [R_B + (\beta_2 + 1)R_E])}$

$$1) I_E R_E \approx 0.1 V_{CC}$$

$$2) R_B \leq 0.1(\beta + 1)R_E$$

$$\Rightarrow I_{R_{B1}} \approx I_{R_{B2}} \approx 10 \cdot I_B$$

### דוגמה מספרית

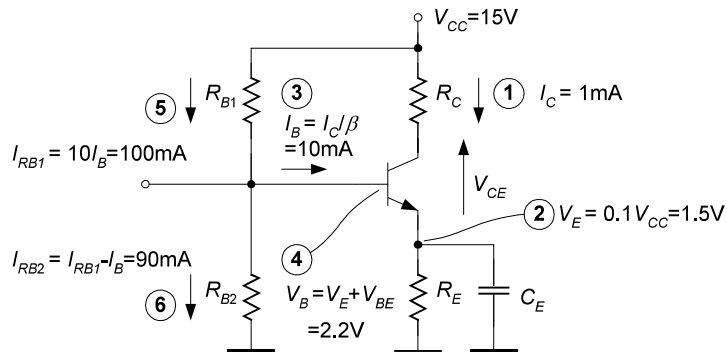

$$\beta = 100$$

$$I_C = 1\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{RC} = (V_{CC} - V_E) / 2$$

$$R_{B1} = ?$$

$$R_{B2} = ?$$

$$R_E = ?$$

$$R_C = ?$$

$$\textcircled{7} R_{B1} = (V_{CC} - V_B) / I_{RB1} = (15 - 2.2) / 100\text{mA} = 128\text{k}$$

$$\textcircled{8} R_{B2} = V_B / I_{RB2} = 2.2 / 90\text{mA} = 24.4\text{k}$$

$$\textcircled{9} R_E = V_E / I_C = 1.5 / 1\text{mA} = 1.5\text{k}$$

$$\textcircled{10} R_C = [(V_{CC} - V_E) / 2] / I_C = [(15 - 1.5) / 2] / 1\text{mA} = 6.75\text{k}$$