


## 11 דרגות מוצא ומגברי הספק

- ב"כ, תפקיד דרגת המוצא הוא להקנות למגבר התנגדות מוצא נמוכה, כך שהוא יוכל להעביר את אותה המוצא לעומס ללא הפסד של הגבר.

אחר שדרגת המוצא היא הדוגה הסופית של המגבר, היא מעבירה בדרך כלל אותן גזולים. لكن קירובים ומעגלי תמורה לאוות קטן אינם ישנים כלל, או שיש להשתמש בהם בזיהירות. הלינאריות (THD) קטן (היא, בכל מקרה, דרישת חשובה נוספת).
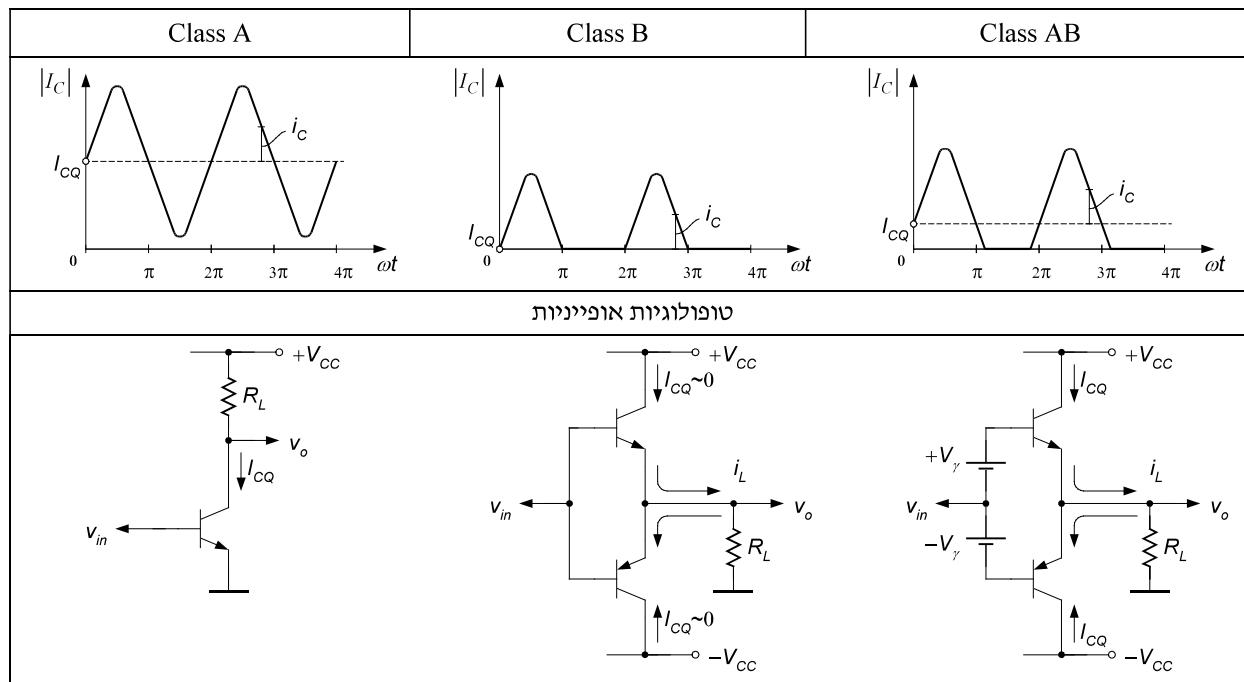
### 11.1 סיווג דרגות מוצא

דרגות המוצא מסווגות בהתאם לצורת הגל של הזרם בקולט של כל אחד מהטרנזיסטוריים המעבירים הספק:



### 11.2 נצילות המרת הספק

$$\eta \equiv \frac{P_{LAC}}{P_{SDC}} \times 100\% = \frac{\text{AC power delivered to load}}{\text{total DC power supplied}} \times 100\%$$

$$\eta \equiv \frac{\text{AC power delivered to load}}{\text{DC power supplied}} \times 100\%$$

\* ב"כ, לא לוקחים בחשבון את ההספק המתפזר בחוג הכניטה של דרגת המוצא.

## 11.3 נצילות המרת הספק המקסימלית של דרגת מוצא מסוג A

## 11.3.1 דרגת מוצא מסוג A בקשר DC עם העומס

דרגת מוצא מסוג A	אופיין מעבר
	 נצלות מקסימלית: $\eta_{\max} = \frac{P_{L AC max}}{P_{S DC max}} = \frac{V_{o \max \text{ rms}} i_{o \max \text{ rms}}}{V_{CC} I_{C DC}} = \frac{\frac{V_{CC} I_{CQ}}{\sqrt{2}}}{V_{CC} I_{CQ}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 25\%$
$P_{D \text{ standby}} = 0.5 P_{D \max} = \frac{V_{CC}}{2} I_{CQ}$	הספק המתפזר בדרגה במצב מנוחה ( $v_{in}=0$ ) :

## 11.3.2 דרגת מוצא מסוג A עם שניי (ללא קשר DC עם העומס)

דרגת מוצא מסוג A	אופיין מעבר
	 נצלות מקסימלית: $\eta_{\max} = \frac{P_{L AC max}}{P_{S DC max}} = \frac{V_{o \max \text{ rms}} i_{o \max \text{ rms}}}{V_{CC} I_{C DC}} = \frac{\frac{V_{CC} I_{CQ}}{\sqrt{2}}}{V_{CC} I_{CQ}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 50\%$
$P_{D \text{ standby}} = P_{D \max} = V_{CC} I_{CQ}$	הספק המתפזר בדרגה במצב מנוחה ( $v_{in}=0$ ) :

## 11.4 נצילות המרת הספק המקסימלית של דרגת מוצא מסוג B

דרגת מוצא מסוג B	אופן מעבר
$\eta_{\max} = \frac{P_{L\text{AC}\max}}{P_{S\text{DC}\max}} = \frac{v_{o\text{max rms}} i_{o\text{max rms}}}{V_{CC} I_{C\text{DC}}} = \frac{\frac{2}{\pi}}{V_{CC} \frac{2}{\pi} i_{C\text{max}}} = \frac{\pi}{4} \approx 78\%$	נצילות מקסימלית :
$P_{D\text{standby}} \approx 0$	הספק המתפזר בדרגה במצב מנוחה ( $v_{in}=0$ )

#### 11.4.1 פיזור הספק מקסימלי בדרגת מוצא מסוג B

$$P_D = P_{S\text{DC}} - P_{L\text{AC}} = f(v_{o(0-p)}, R_L)$$



$v_{o(0-p)}$  – משמעות אמפליטודה, zero-to-peak •

$v_{o(0-p)}$ כפונקציה של $P_{D\text{max}}$	מציאת $P_{D\text{max}}$
	$P_{S\text{DC}} = \frac{V_{CC}}{V_{DC}} \frac{2}{\pi} \underbrace{\frac{v_{o(0-p)}}{R_L}}_{I_{AC(0-p)}}; \quad P_{L\text{AC}} = \frac{v_{o(0-p)}}{\sqrt{2}} \frac{v_{o(0-p)}}{\sqrt{2}R_L} = \frac{v_{o(0-p)}^2}{2R_L}$ $\frac{\partial P_D}{\partial v_{o(0-p)}} = \frac{\partial (P_{S\text{DC}} - P_{L\text{AC}})}{\partial v_{o(0-p)}} = V_{CC} \frac{2}{\pi} \frac{1}{R_L} - \frac{v_{o(0-p)}^{P_{D\text{max}}}}{R_L} = 0$ $\Rightarrow v_{o(0-p)}^{P_{D\text{max}}} = \frac{2}{\pi} V_{CC}$ $P_{D\text{max}} = P_D _{v_{o(0-p)}^{P_{D\text{max}}}} = V_{CC} \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}}{R_L} - \frac{\left(\frac{2}{\pi} V_{CC}\right)^2}{2R_L} = \frac{2}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$ $P_{S\text{DC}\max} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}^2}{R_L} \Rightarrow P_{D\text{max}} = \frac{1}{\pi} P_{S\text{DC}\max} \approx 32\% P_{S\text{DC}\max}$

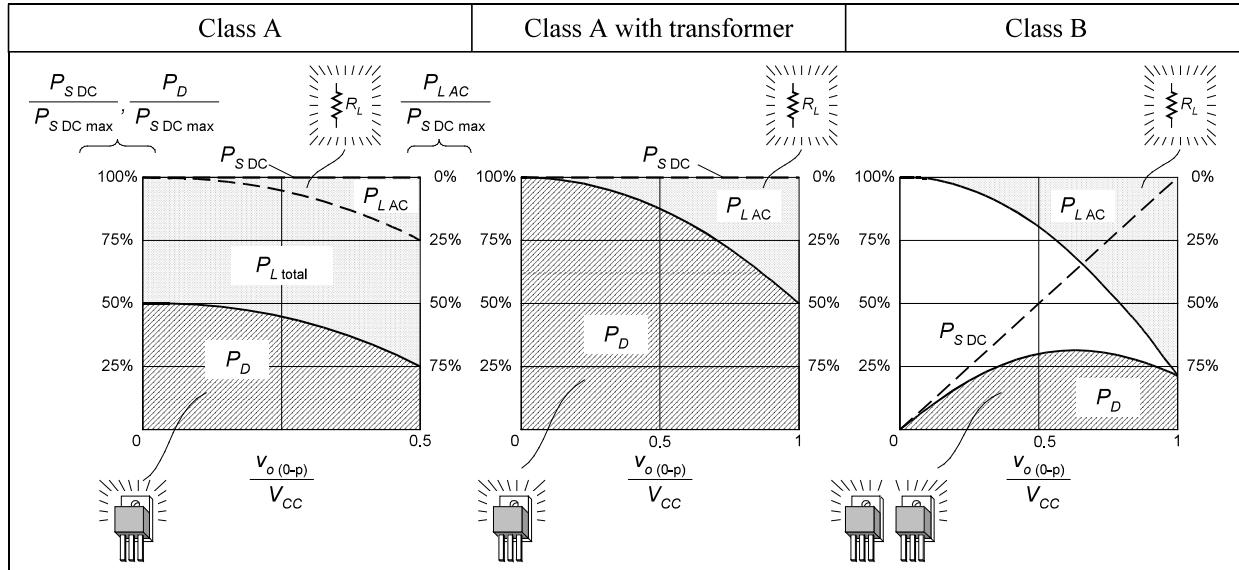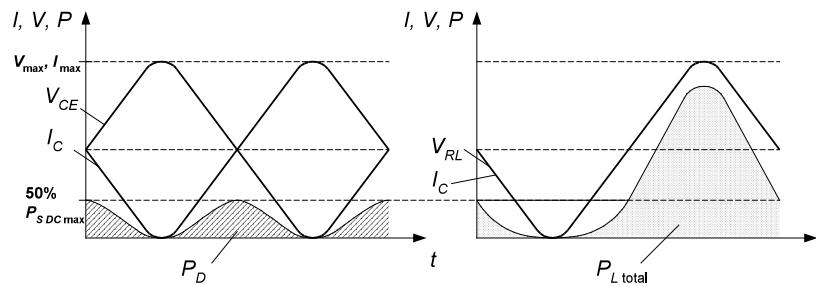
#### 11.5 פיזור הספק בדרגות מוצא A, B ו- AB כפונקציה של אמפליטודות אותן המוצא

שים לב שעבור מגבר מסוג A ללא שינוי :

$$P_D \neq P_{S\ DC} - P_{L\ AC}; \quad P_D = P_{S\ DC} - P_{L\ total}$$



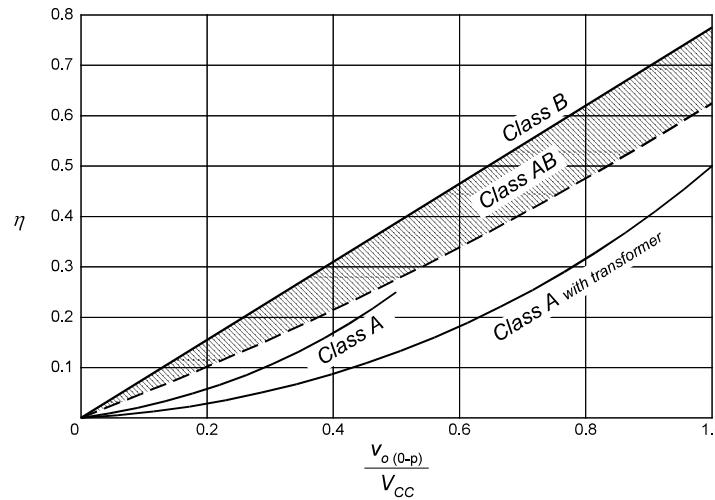11.6 נצילות המרת הספק כפונקציה של אמפליטודות אות המוצא



## 11.7 הקטנת עיות המעבר בדרגת המוצא

## 11.7.1 הקטנת עיות המעבר בדרגת המוצא מסוג B על ידי שימוש במשוב שלילי

שימוש במשוב שלילי ומכסה הטרנזיסטורים	שימוש במשוב שלילי
$\Delta V_{\text{no feedback}} \approx 0.6 \text{ V}$ $\Delta V_{\text{with feedback}} = V_c = \frac{\Delta V_{\text{no feedback}}}{A_{OL}} \Bigg _{A_{OL} = 10^6} \approx 0.6 \mu\text{V}$	

## 11.7.2 הקטנת עיון המעבר בדרגות המוצא מסוג AB

שימוש בחיבורו של דרלינגטון	ממח עיי זרם	ממח עיי דיודות
Simplified operational amplifier circuit		