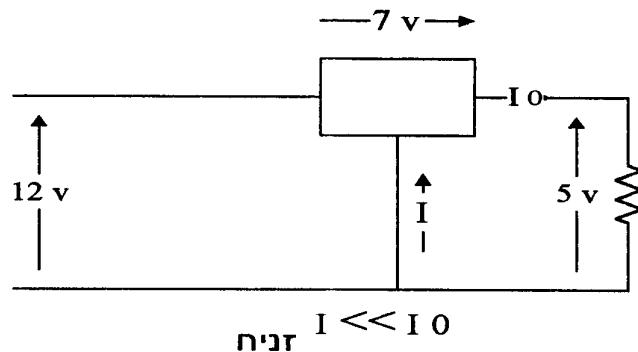


תקדمة


הקורס דן במערכות שמסוגלות לקבל מתח DC ולתת תפוקה DC. כמוון שזהו מקרה פרטי של ממירים בהם הכניסה והיציאה הינם DC. הביעות המרכזיות בממירים הללו הם : מחיר, גודל, נצילות . כאשר השאייפה היא שהאלמנטים הללו יהיו קטנים , זולים , ובעלי נצילות גבוהה.

הבעיה של נצילות מרכיבת יותר, משום שפרט לנצלות הגבואה שדרושה מן האלמנט, ישנה בעיה של פיזור חום , דבר שלפעמים מסובך מאד, מיקר ומגדיל את האלמנט . תחום זה של החשמל נקרא Power electronics (אלקטרוניקת הספק) . בד"כ כמשמעות על אלקטרוניקת הספק אנו מדברים בתדרים מאד גבוהים.

נניח ולפנינו הבעיה הבאה , ברצונו להמיר מתח של 12V למתח של 5V .



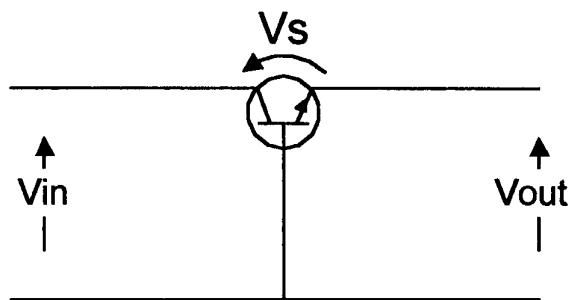דרך קלאסית לעשות זאת היא ע"י אלמנט טורי (טראנזיסטטור) .



מכיוון שבמוצא יש 5V , ודרך ההתkon זורם זרם ז"א שהספק הפיזור על ההתkon

$$Pd = (Vin - Vo)Io$$

$$\eta = \frac{Po}{Pin} = \frac{Vo \cdot Io}{Vin \cdot Io} = \frac{Vo}{Vin} \approx \frac{5}{12} \approx 45\%$$

לכן אנו רואים , כי נצילות ההספק במערכות מסווג זה נמוכה מאוד. אם ננסה לקרב את Vo ל Vin זה ישנה את הדרישת ל 5V יותר קטן (משום שזה מיצב).לכן במקרים מסוים ישנה בעיה של נצילות נמוכה .


בעיה נוספת בממיריות מהסוג הקלסי היא , שלא ניתן לקבל במצב מתח יותר גבוהה מאשר המתח בכניטה.

ממיר (Pulse Width Modulation) PWM

מבוא

תכוניות של הסליל

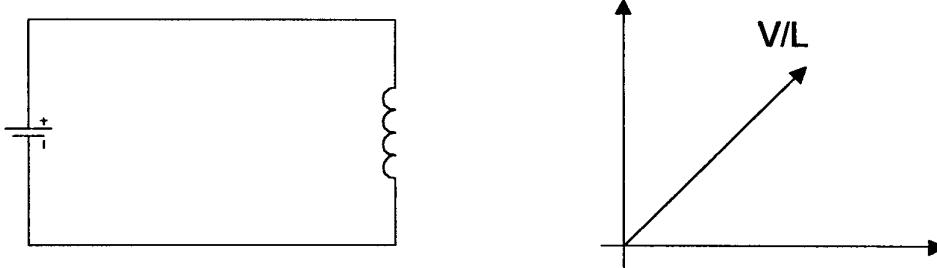1. אם לחבר את הסליל למקור מתח DC, הזרם בסליל יעלה לייניארית



משמעות

$$V = L \frac{dI}{dt}$$


$$V = \text{const}$$

ולכן

$$I = \frac{V}{L} t$$


המתוך יעלה עד שהסוללה תתרוקן או שהסליל יישרף, כתוצאה מהתנגדות החוטים
והסליל ומהזרם הגדול שיזרום.

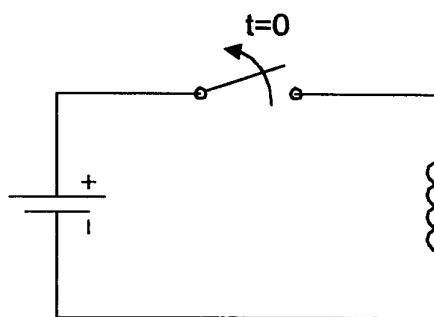2. נניח ונחבר את המעגל הבא, ובזמן $T=0$ נפתח את המתג.




במתג יופיע ניצוץ, משום שניותוק המעגל באפס זמן יצור שינוי אינסובי בזרם ולכן יופיע מתג אינסובי, שיגרום לניצוץ.
השאלה היא מהו כיוון המתג שיופיע על הסליל, בעקבות פתיחת המתג ?

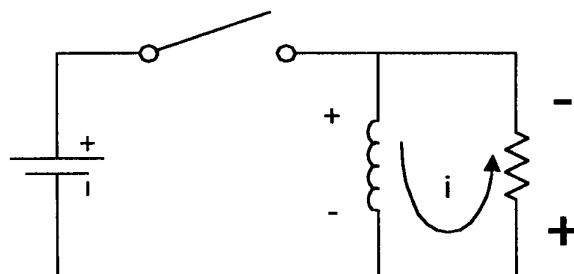ברגע פתיחת המתג הזורם בסליל ירצה להמשיך לזרום באותו כיוון שזרם לפני פתיחת המתג, لكن ע"מ לדעת באיזה כיוון יופיע המתג נחבר נגד דמיוני במקביל לסליל כמתואר באיר.




לאחר פתיחת המתג, הקוטביות של הסליל תהיה בהתאם לקוטביות הנגד.

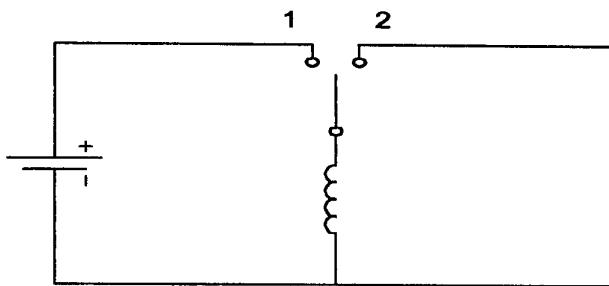
3. נניח כעת שנחבר את המעגל הבא , ובזמן $T=0$ נעביר את המתג מ - 1 ל - 2 .



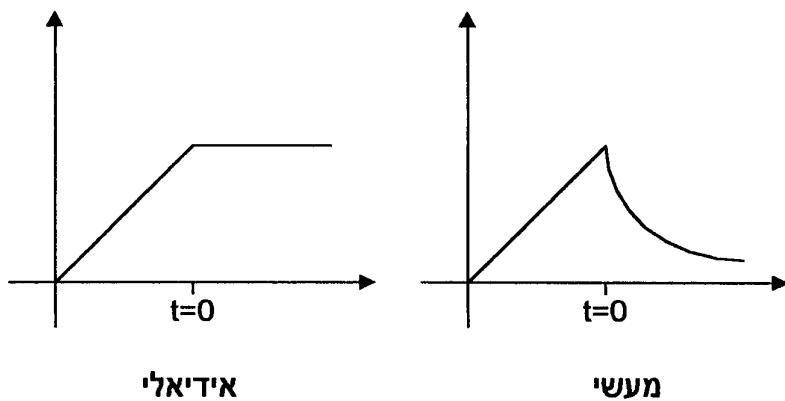
- א. אם המעגל אידיאלי שינוי מצב המפסק לא ישנה את הזרם בסליל, משום שהזרם ממשיך לו匿名 דרכ הקצר ולא יהיה שינוי בזרם.
- ב. במצבות המצב שונה, משום שינוי התנגדות ולכן הזרם ירד בצורה אקספוננציאלית.



4. נחבר כעת את המודול הבא :

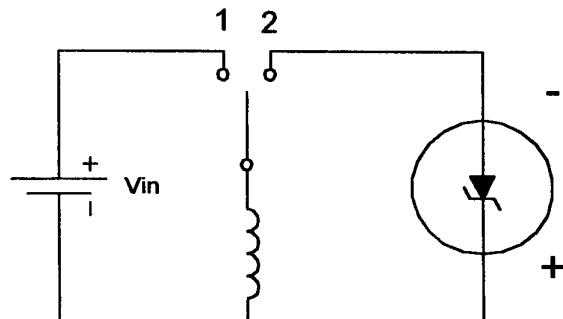

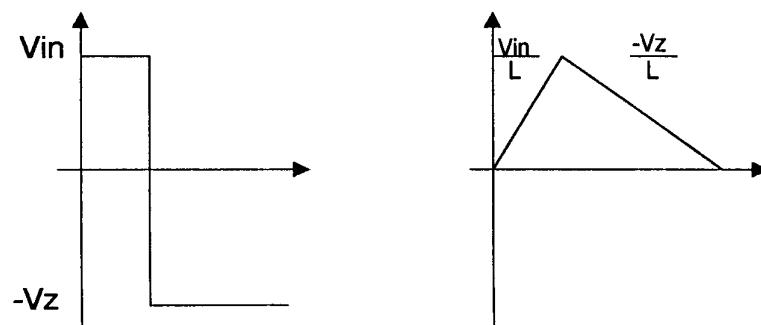בזמן שהמתג ב (1) הזרם עולה ליניאրית, כשהמתג עבר ל (2) המתח על הסליל הופך ל $-V_z$ וכאן הזרם יורד ליניארית.



מסקנות

1. מתח קבוע גורם לעליית זרם קבועה .

2. זרם על הסליל קבוע עיי המתח המשורה על הסליל .

3. הזרם בסליל שואף תמיד לזרום (אין קפיצות זרם)

4. יתכנו קפיצות מתח בסליל .